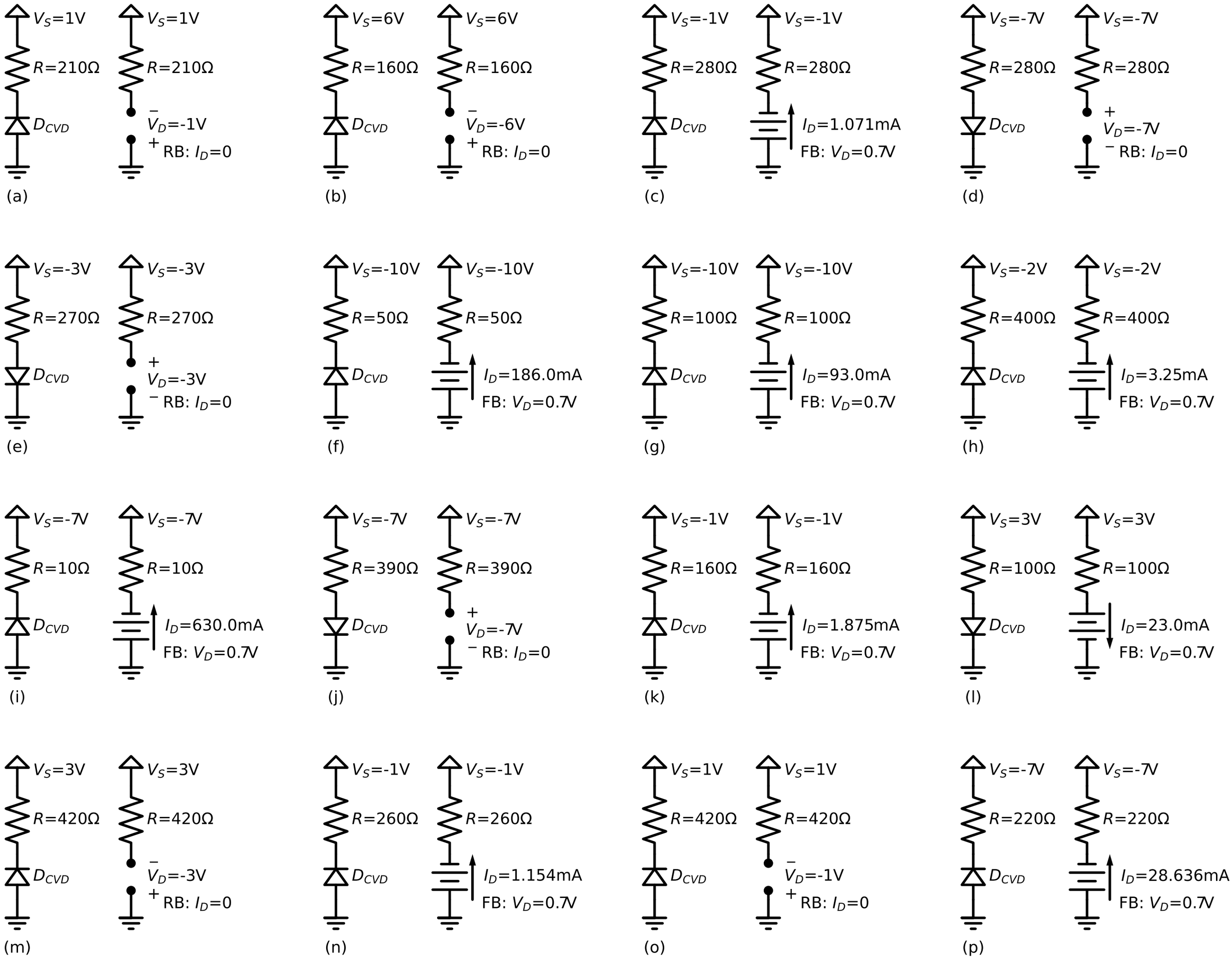
V_S=1V
R=210Ω
D_{CVD}
V_S=1V
R=210Ω
− V_D=-1V +
RB: I_D=0
(a)
V_S=6V
R=160Ω
D_{CVD}
V_S=6V
R=160Ω
− V_D=-6V +
RB: I_D=0
(b)
V_S=-1V
R=280Ω
D_{CVD}
V_S=-1V
R=280Ω
I_D=1.071mA
FB: V_D=0.7V
(c)
V_S=-7V
R=280Ω
D_{CVD}
V_S=-7V
R=280Ω
+ V_D=-7V −
RB: I_D=0
(d)
V_S=-3V
R=270Ω
D_{CVD}
V_S=-3V
R=270Ω
+ V_D=-3V −
RB: I_D=0
(e)
V_S=-10V
R=50Ω
D_{CVD}
V_S=-10V
R=50Ω
I_D=186.0mA
FB: V_D=0.7V
(f)
V_S=-10V
R=100Ω
D_{CVD}
V_S=-10V
R=100Ω
I_D=93.0mA
FB: V_D=0.7V
(g)
V_S=-2V
R=400Ω
D_{CVD}
V_S=-2V
R=400Ω
I_D=3.25mA
FB: V_D=0.7V
(h)
V_S=-7V
R=10Ω
D_{CVD}
V_S=-7V
R=10Ω
I_D=630.0mA
FB: V_D=0.7V
(i)
V_S=-7V
R=390Ω
D_{CVD}
V_S=-7V
R=390Ω
+ V_D=-7V −
RB: I_D=0
(j)
V_S=-1V
R=160Ω
D_{CVD}
V_S=-1V
R=160Ω
I_D=1.875mA
FB: V_D=0.7V
(k)
V_S=3V
R=100Ω
D_{CVD}
V_S=3V
R=100Ω
I_D=23.0mA
FB: V_D=0.7V
(l)
V_S=3V
R=420Ω
D_{CVD}
V_S=3V
R=420Ω
− V_D=-3V +
RB: I_D=0
(m)
V_S=-1V
R=260Ω
D_{CVD}
V_S=-1V
R=260Ω
I_D=1.154mA
FB: V_D=0.7V
(n)
V_S=1V
R=420Ω
D_{CVD}
V_S=1V
R=420Ω
− V_D=-1V +
RB: I_D=0
(o)
V_S=-7V
R=220Ω
D_{CVD}
V_S=-7V
R=220Ω
I_D=28.636mA
FB: V_D=0.7V
(p)